

Γραμμική αναζήτηση σε πίνακα

Μάθημα: Γλώσσες Περιγραφής Υλικού I (CST304 / 2010-2011)

Διδάσκων: Νικόλαος Καββαδίας

nkavn@uop.gr

19/04/2011

Αντικείμενο της εργασίας


Αντικείμενο αυτής της εργασίας είναι η περιγραφή σε Verilog HDL ενός κυκλώματος το οποίο πραγματοποιεί γραμμική αναζήτηση σε πίνακα για την ανεύρεση ενός στοιχείου με την τιμή `data`. Εφόσον το στοιχείο αυτό υπάρχει, το κύκλωμα επιστρέφει τη διεύθυνση στην οποία βρίσκεται στον πίνακα, αλλιώς επιστρέφει την τιμή `-1` σε συμπλήρωμα-ως-προς-2. Η θεωρούμενη μνήμη ζητείται να υλοποιηθεί ως RAM ασύγχρονης ανάγνωσης διαστάσεων `32x32-bit`. Τα αρχικά δεδομένα της μνήμης μπορούν να δοθούν με ένα μπλοκ λογικής `initial` το οποίο προσδιορίζει ως περιεχόμενα τις τιμές `0` ως `31` (δηλαδή τα περιεχόμενα κάθε θέσης τα θέτουμε ίσα με τη διεύθυνσή τους). Η μνήμη μπορεί να υλοποιηθεί είτε ως συνθέσιμη μνήμη σε ξεχωριστό αρχείο `ram.v` είτε ως μη-συνθέσιμη μνήμη δηλωμένη ως `reg` κατάλληλου τύπου μέσα στο ίδιο `module`.

Η διαδικασία της γραμμικής αναζήτησης δίνεται στο Σχήμα 1 με τη μορφή κώδικα ANSI C χαμηλού επιπέδου. Για τον έλεγχο ορθής λειτουργίας να δοθούν τιμές εισόδου `data` από `-5` (σε συμπλήρωμα-ως-προς-δύο) μέχρι `40`.

```
STATE_1:
    t = -1;
    i = 0;
    goto STATE_2;
STATE_2:
    if (i < 32) {goto STATE_3;} else {goto STATE_6;}
STATE_3:
    if (mem[i] == data) {goto STATE_4;} else {goto STATE_5;}
STATE_4:
    t = i;
    goto STATE_6;
STATE_5:
    i = i + 1;
    goto STATE_2;
STATE_6:
    ix = t;
```

Σχήμα 1: Ψευδοκώδικας για τη γραμμική αναζήτηση σε πίνακα.

Ενδεικτική διεπαφή του κυκλώματος δίνεται στο Σχήμα 2, και οι θύρες εισόδου και εξόδου περιγράφονται αναλυτικά στον Πίνακα 1.

 

Σχήμα 2: Η διεπαφή του κυκλώματος γραμμικής αναζήτησης.

Πίνακας 1: Θύρες εισόδου και εξόδου για το κύκλωμα.

Θύρα	Εύρος bit	Κατευθυντικότητα	Περιγραφή
clk	1	Είσοδος	Είσοδος ρολογιού
reset	1	Είσοδος	Επανατοποθέτηση
start	1	Είσοδος	Σήμα ενεργοποίησης
data	32	Είσοδος	Δεδομένα προς αναζήτηση
ix	6	Έξοδος	Διεύθυνση των δεδομένων που αναζητήθηκαν
valid	1	Έξοδος	Επιβεβαίωση εγκυρότητας της εξόδου

Παράδοση και βαθμολόγηση της εργασίας

Στην εργασία του μαθήματος, ο φοιτητής καλείται

- να παραδώσει την περιγραφή του κυκλώματος που σχεδίασε σε Verilog HDL
- να αναπτύξει σε κείμενο την περιγραφή της λειτουργίας του κυκλώματος
- να παρουσιάσει αποτελέσματα (π.χ. κυματομορφές, αρχεία εισόδου/εξόδου) τα οποία να αποδεικνύουν τη σωστή λειτουργία του κυκλώματος

Η εργασία παραδίδεται σε τυπωμένη μορφή (με το συνολικό κώδικα Verilog HDL) και υποβάλλεται σε ηλεκτρονική μορφή (PDF της εργασίας + αρχεία κώδικα) στο email του διδάσκοντα. Οι φοιτητές μπορούν να παραδώσουν τις εργασίες τους το αργότερο μέχρι και την ημέρα των εξετάσεων της περιόδου Ιουνίου-Ιουλίου 2011. Εργασία η οποία θα παραδοθεί μετά το πέρας αυτής της ημερομηνίας, δεν θα βαθμολογηθεί ώστε να ληφθεί υπόψη για τις εξετάσεις της περιόδου Ιουνίου-Ιουλίου.

Μια εργασία βαθμολογείται με άριστα το 10. Μη εμπρόθεσμη παράδοση εργασίας συνεπάγεται το βαθμό μηδέν (0).

Η εργασία του μαθήματος είναι υποχρεωτική.