

# Κύκλωμα αναγωγής σε δύναμη

Μάθημα: Γλώσσες Περιγραφής Υλικού I (CST304 / 2010-2011)

Διδάσκων: Νικόλαος Καββαδίας

[nkavn@uop.gr](mailto:nkavn@uop.gr)

19/04/2011

## Αντικείμενο της εργασίας


Αντικείμενο αυτής της εργασίας είναι η περιγραφή σε Verilog HDL ενός κυκλώματος το οποίο υπολογίζει την ακέραια δύναμη ( $base^exponent$ ) όπου  $base$  είναι ακέραια βάση και  $exponent$  ακέραιος εκθέτης. Οι είσοδοι  $base$ ,  $exponent$  αποτελούν διανύσματα των 8-bit, ενώ η έξοδος  $result$  έχει 32-bits. Ο αλγόριθμος δίνεται σε χαμηλού επιπέδου ANSI C, χωρισμένος σε καταστάσεις για υλοποίηση με FSM (Finite-State Machine with Datapath) στο Σχήμα 1.

Για τον έλεγχο ορθής λειτουργίας θα πρέπει να δοκιμαστούν όλοι οι συνδυασμοί εισόδων με  $base=[1..9]$  και  $exponent=[1..9]$  (συνολικά 81 περιπτώσεις).

```
STATE_1:
    b = base; e = exponent;
    if (exponent == 0) {goto STATE_2;} else {goto STATE_3;}
STATE_2:
    r = 1; goto STATE_12;
STATE_3:
    if (e == 1) {goto STATE_4;} else {goto STATE_5;}
STATE_4:
    r = b; goto STATE_12;
STATE_5:
    if (b == 2) {goto STATE_6;} else {goto STATE_7;}
STATE_6:
    t0 = e - 1; goto STATE_6A;
STATE_6A:
    r = b << t0; goto STATE_12;
STATE_7:
    r = 1; goto STATE_8;
STATE_8:
    if (e > 0) {goto STATE_9;} else {goto STATE_12;}
STATE_9:
    if (αν ο e είναι περιττός) {goto STATE_10;} else {goto STATE_11;}
STATE_10:
    r = r * b; goto STATE_11;
STATE_11:
    b = b * b; e = e / 2; goto STATE_8;
STATE_12:
    result = r;
```

Σχήμα 1: Ψευδοκώδικας για τον αλγόριθμο υπολογισμού δύναμης.

Ενδεικτική διεπαφή του κυκλώματος δίνεται στο Σχήμα 2, και οι θύρες εισόδου και εξόδου περιγράφονται αναλυτικά στον Πίνακα 1.

 

Σχήμα 2: Η διεπαφή του κυκλώματος υπολογισμού δύναμης.

Πίνακας 1: Θύρες εισόδου και εξόδου για το κύκλωμα.

Θύρα	Εύρος bit	Κατευθυντικότητα	Περιγραφή
clk	1	Είσοδος	Είσοδος ρολογιού
reset	1	Είσοδος	Επανατοποθέτηση
go	1	Είσοδος	Σήμα ενεργοποίησης
base	8	Είσοδος	Ακέραια βάση
exponent	8	Είσοδος	Ακέραιος εκθέτης
result	32	Έξοδος	Αποτέλεσμα (ακέραια δύναμη)
valid	1	Έξοδος	Επιβεβαίωση εγκυρότητας της εξόδου

### Παράδοση και βαθμολόγηση της εργασίας

Στην εργασία του μαθήματος, ο φοιτητής καλείται

- να παραδώσει την περιγραφή του κυκλώματος που σχεδίασε σε Verilog HDL
- να αναπτύξει σε κείμενο την περιγραφή της λειτουργίας του κυκλώματος
- να παρουσιάσει αποτελέσματα (π.χ. κυματομορφές, αρχεία εισόδου/εξόδου) τα οποία να αποδεικνύουν τη σωστή λειτουργία του κυκλώματος

Η εργασία παραδίδεται σε τυπωμένη μορφή (με το συνολικό κώδικα Verilog HDL) και υποβάλλεται σε ηλεκτρονική μορφή (PDF της εργασίας + αρχεία κώδικα) στο email του διδάσκοντα. Οι φοιτητές μπορούν να παραδώσουν τις εργασίες τους το αργότερο μέχρι και την ημέρα των εξετάσεων της περιόδου Ιουνίου-Ιουλίου 2011. Εργασία η οποία θα παραδοθεί μετά το πέρας αυτής της ημερομηνίας, δεν θα βαθμολογηθεί ώστε να ληφθεί υπόψη για τις εξετάσεις της περιόδου Ιουνίου-Ιουλίου.

Μια εργασία βαθμολογείται με άριστα το 10. Μη εμπρόθεσμη παράδοση εργασίας συνεπάγεται το βαθμό μηδέν (0).

Η εργασία του μαθήματος είναι υποχρεωτική.