

## Γλώσσες Περιγραφής Υλικού I

Μοντελοποίηση συνδυαστικών κυκλωμάτων

Νικόλαος Καββαδίας  
nkavn@uop.gr

06 Μαρτίου 2012

## Σκιαγράφηση της διάλεξης

- Περισσότερα για τα αρθρώματα
- Αναθέσεις και τελεστές
- Συντρέχων κώδικας
  - Η δίλωση assign
- Ακολουθιακός κώδικας
  - Μπλοκ λογικής initial και always
  - Δομές επιλογής: if και case
  - Δομές επανάληψης: for και while
- Παραδείγματα σχεδιασμού κυκλωμάτων: πολυπλέκτης, τρισταθής απομονωτής, αποκωδικοποιητής, κωδικοποιητής προτεραιότητας, αθροιστής απρόσημων ακεραίων, αριθμητική-λογική μονάδα (ALU)

## Η οργάνωση ενός αρθρώματος


- Το module αποτελεί το βασικό στοιχείο ιεραρχικής σχεδίασης στη Verilog

Οργάνωση ενός module:

```
module <module-name> (<module-terminal-list>;  
  <input port list>  
  <output port list>  
  [<inout port list>]  
  [<wire object list>]  
  [<reg object list>]  
  [<parameter list>]  
  
  // Implementation <module internals>  
  [<initial logic blocks>]  
  [<always logic blocks>]  
  [<concurrent assignment list>]  
  [<module instances>]  
  [<functions and/or tasks>]  
endmodule
```
 
## Τύποι θυρών σε ένα module

- Ένα module διαθέτει θύρες για την επικοινωνία του με το περιβάλλον
- Τα αρχεία δοκιμής (testbenches) αποτελούν εικονικά κυκλώματα στα οποία δεν δηλώνονται θύρες
- Οι τύποι θυρών δηλώνονται με τις εξής λέξεις-κλειδιά
  - input: Θύρα εισόδου
  - output: Θύρα εξόδου
  - inout: Δικατευθυντική θύρα (για είσοδο και έξοδο)



- Οι θύρες είναι προκαθορισμένες ως wire. Αν η έξοδος αποθηκεύει την τιμή της δηλώνεται ως reg

## Σύνδεση ενός module με εξωτερικά σήματα

- Υπάρχουν δύο τρόποι για τη σύνδεση ενός αντιτύπου module με εξωτερικά σήματα
  - Σύνδεση με διατεταγμένη λίστα (ordered list)
  - Σύνδεση κατ' όνομα (by name)

```
module fa4(a, b, ci, s, co);
reg [3:0] sum;
reg cout;
wire [3:0] ain, bin;
wire cin;
```

- Ordered list: τα ονόματα των σημάτων δηλώνονται με την ίδια σειρά με την οποία εμφανίζονται ως θύρες

```
fa4 test(ain, bin, cin, sum, cout);
```

- By name: το συμβολικό όνομα της θύρας αντιστοιχίζεται με το όνομα του συγκεκριμένου σήματος


```
fa4 test(.a(ain), .b(bin), .ci(cin), .s(sum), .co(cout));
```

## Τελεστές της Verilog (Verilog operators)

### Συνοπτικός πίνακας των τελεστών



λογικοί τελεστές τύπου bitwise τύπου wordwise	and & &&	or   	nand ~& !(negation)	nor 	xor ^	xnor ~^	not ~
αριθμητικοί	+	-	*	/	%		
σύγκρισης	==	!=	<	<=	>	>=	
ολίσθησης	<<	>>					
μοναδιαίοι	+	-					
άλλοι	επιλογή ?:	συνένωση {}	κλωνοποίηση {}	event or or			

## Προτεραιότητα τελεστών

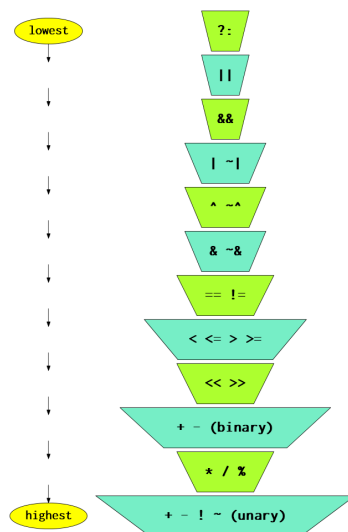
  
## Συνδυαστική και ακολουθιακή λογική

- Θεμελιώδεις τρόποι οργάνωσης των ψηφιακών κυκλωμάτων: συνδυαστική (combinational) και ακολουθιακή (sequential) λογική
- Συνδυαστική λογική:** η έξοδος του κυκλώματος εξαρτάται αποκλειστικά από τις τρέχουσες εισόδους
- Ακολουθιακή λογική:** η έξοδος του κυκλώματος εξαρτάται από τις τρέχουσες εισόδους και την τρέχουσα κατάσταση



## Συντρέχων και ακολουθιακός κώδικας

- Στη Verilog ο κώδικας είναι από τη φύση του παράλληλα εκτελούμενος (συντρέχων)
- Η Verilog διαθέτει ειδικές προγραμματιστικές δομές για την περιγραφή τμημάτων ακολουθιακού κώδικα, προκειμένου την εξασφάλιση της διαδοχικής εκτέλεσης εντολών όταν αυτό είναι επιθυμητό
- Ακολουθιακός κώδικας στη Verilog: μέσα σε μπλοκ `initial` ή `always` (επίπεδο behavioral)
- Συντρέχων κώδικας
  - Σε επίπεδο dataflow με δηλώσεις `assign`
  - Σε επίπεδο structural με διασύνδεση αντιτύπων `module`
- Στον ακολουθιακό κώδικα χρησιμοποιούνται δομές επανάληψης, ελέγχου και επιλογής παρόμοιες με της C
- Ένα μπλοκ λογικής υλοποιεί μία διεργασία η οποία εκτελείται ΠΑΡΑΛΛΗΛΑ σε σχέση με τυχόν άλλες διεργασίες

## Συντρέχων κώδικας: Η δήλωση `assign`

- Η δήλωση `assign` αποτελεί τη βασικότερη δήλωση για τη σχεδίαση στο επίπεδο dataflow
- Με τη χρήση της δηλώνεται η οδήγηση ενός σήματος σε έναν κόμβο
- Πηγή προβλημάτων στην κατανόηση της `assign` αποτελεί το γεγονός ότι επιτρέπεται η χρήση της και εντός μπλοκ `initial` και `always`. Την `assign` αυτού του τύπου την ονομάζουμε procedural (διαδικαστική) `assign` και δεν θα τη χρησιμοποιούμε
- Σύνταξη της `assign`:  
**`assign`** <net-name> = [drive-strength] [delay] <expression>;
- Η ανάθεση γίνεται σε `output`, `inout` ή `wire`
- Η έκφραση στο δεξί μέλος μπορεί να περιλαμβάνει `reg`, δικτυώματα ή και κλήσεις διαδικασιών ή συναρτήσεων

## Παράδειγμα χρήσης `assign`

- Πολυπλέκτης 4-σε-1 με δήλωση `assign`

```
module mux4_to_1 (outp, i0, i1, i2, i3, s1, s0);
output outp;
input i0, i1, i2, i3;
input s1, s0;

assign outp = (~s1 & ~s0 & i0) |
              (~s1 & s0 & i1) |
              (s1 & ~s0 & i2) |
              (s1 & s0 & i3) ;

endmodule
```

- Τη δήλωση `assign` θα τη χρησιμοποιούμε μόνο εκτός των μπλοκ λογικής `initial` και `always`

## Ακολουθιακός κώδικας

- Ο ακολουθιακός κώδικας στη Verilog συντάσσεται εντός μπλοκ λογικής `initial` και `always`
- Τα μπλοκ αυτά αποτελούν διεργασίες, οι οποίες ενεργοποιούνται από γεγονότα (events)
- Η συμπεριφορά μιας διεργασίας προσομοιώνεται βήμα προς βήμα (δήλωση προς δήλωση)
- Στον ίδιο χρόνο προσομοίωσης, επιτρέπεται να είναι ενεργές (active) περισσότερες από μία διεργασίες
- Οι διεργασίες αυτές περιλαμβάνουν
  - Blocking/non-blocking αναθέσεις
  - Δομές ελέγχου: `if-else` και `if-else if-...-else`
  - Δομές επιλογής: `case-endcase`
  - Δομές επανάληψης: `for-begin-end` και `while-begin-end`

## Τα μπλοκ λογικής initial και always

```
initial
begin
// statements
end
```

- Εκτελείται όταν αρχίζει η προσομοίωση (από time unit 0)
- Τερματίζεται όταν ο έλεγχος φτάσει στο τέλος του μπλοκ (στο end)
- Χρησιμοποιείται για την αρχικοποίηση μνημών, και σε αρχεία δοκιμής για τη δημιουργία σειράς τιμών εισόδου

```
always [@(⟨sensitivity-list⟩)]
begin
// statements
end
```

- Εκτελείται όταν αρχίζει η προσομοίωση (από time unit 0)
- Επανεκκινεί κάθε φορά που ο έλεγχος φτάσει στο τέλος του μπλοκ
- Η επανεκκίνηση εξαρτάται είτε από το αν έχουν μεταβληθεί οι τιμές των σημάτων ευαισθησίας είτε προγραμματίζεται να συμβεί μετά από κάποιο χρόνο
- Χρησιμοποιείται στο σχεδιασμό τόσο συνδυαστικών όσο και ακολουθιακών κυκλωμάτων

## Παραδείγματα χρήσης των initial και always

- Η παρακάτω initial εκτελείται μία φορά πραγματοποιώντας αναθέσεις κατά τις χρονικές μονάδες 10 και 20

```
initial
begin
#10 a = 1; b = 0;
#10 a = 0; b = 1;
end
```

- Η παρακάτω always περιμένει κάποια αλλαγή στη τιμή σήματος που περιλαμβάνεται στη λίστα ευαισθησίας

```
always @(a or b)
begin
c = a + b;
end
```

- Χρήση always για ακολουθιακά κυκλώματα (δηλώνοντας π.χ. θετική ακμοπτυροδότηση)

```
always @(posedge clk)
q = d; // for a single assignment, begin-end are optional
```

## Δομές ελέγχου σε ακολουθιακό κώδικα: Η δήλωση if (1)

- Η δήλωση IF αποτελεί τη θεμελιώδη δομή για την εκτέλεση κώδικα υπό συνθήκη
- Σύνταξη της IF:

```
if (<condition>) // Type 1
true_statements;
```

```
if (<condition>) // Type 2
true_statements;
else
false_statements;
```

```
if (<condition1>) // Type 3
true_statements_for_condition1;
else if (<condition2>)
true_statements_for_condition2;
...
else
default_statements;
```

## Δομές ελέγχου σε ακολουθιακό κώδικα: Η δήλωση if (2)

- Παράδειγμα για δήλωση IF τύπου 1

```
if (!lock) buffer = data;
if (enable)
out = in;
```

- Παράδειγμα για δήλωση IF τύπου 2

```
if (number_queued < MAX_Q_DEPTH)
begin
data_queue = data;
number_queued = number_queued + 1;
end
else
$display("Queue full. Try again.");
```

- Παράδειγμα για δήλωση IF τύπου 3

```
if (opcode == 0)
y = x + z;
else if (opcode == 1)
y = x - z;
else if (opcode == 2)
y = x * z;
else
$display("Invalid operation code.");
```

## Δομές ελέγχου σε ακολουθιακό κώδικα: Η δήλωση case (1)

- Η δήλωση CASE χρησιμοποιείται για την πραγματοποίηση μιας επιλογής μέσα από πολλές περιπτώσεις
- Η δήλωση CASE αποτελεί μία χρήσιμη εντολή για την περιγραφή δομών αποκωδικοποίησης (decoding) μέσα σε τμήματα ακολουθιακού κώδικα
- Η γενική σύνταξη της CASE:

```
case (<expression>
  alternative1: statements1;
  alternative2: statements2;
  ...
  default: default_statements; // optional
endcase
```

- ❗ Χρησιμοποιείται αντί της if-else if... με πολλαπλές διακλαδώσεις
- ❗ Αντιστοιχεί στην switch-case της ANSI C

## Δομές ελέγχου σε ακολουθιακό κώδικα: Η δήλωση case (2)

- Παράδειγμα 1: Υλοποίηση της IF τύπου 3 με CASE (επιτρέπεται για επιλογές χωρίς προτεραιότητα)

```
reg [1:0] opcode;
...
case (opcode)
  2'd0 : y = x + z;
  2'd1 : y = x - z;
  2'd2 : y = x * z;
  default: $display("Invalid operation code.");
endcase
```

- Παράδειγμα 2: Πολυπλέκτης 4-σε-1 με CASE

```
module mux4_to_1 (out, i0, i1, i2, i3, s1, s0)
  output out;
  input i0, i1, i2, i3, s1, s0;
  reg out;

  always @(s1 or s0 or i0 or i1 or i2 or i3)
    case ({s1, s0}) // concatenation of s1, s0 to a 2-bit signal
      2'd0: out = i0;
      2'd1: out = i1;
      2'd2: out = i2;
      default: out = i3;
    endcase
endmodule
```

## Δομές επανάληψης: Η δήλωση for (1)

- Η Verilog διαθέτει τέσσερις δομές επανάληψης, τις δηλώσεις FOR, WHILE, REPEAT, και FOREVER
- ☞ Θα χρησιμοποιούμε μόνο τις δηλώσεις FOR και WHILE
- Η δήλωση FOR αποτελείται από τρία μέρη:

- 1 Μία αρχική συνθήκη
- 2 Μία συνθήκη για τον έλεγχο τερματισμού
- 3 Τουλάχιστον μία διαδικαστική ανάθεση για τη μεταβολή της τιμής της μεταβλητής ελέγχου (π.χ. δείκτης βρόχου)

- Η γενική σύνταξη της FOR:

```
for (<initial-condition>; <terminating-condition>; <index-assignment>)
  <statements>
```

## Δομές επανάληψης: Η δήλωση for (2)

- Παράδειγμα 1: Δημιουργία ακολουθίας ακεραίων

```
reg [3:0] i, out1;
...
for (i = 0; i <= 15; i = i + 1)
  begin
    out1 = i;
    #10;
  end
```

- Παράδειγμα 2: Αρχικοποίηση θέσεων σε μία μνήμη

```
integer state[0:31];
integer i;
...
initial
  begin
    for (i = 0; i < 32; i = i + 2) // even addresses
      state[i] = 0;
    for (i = 1; i < 32; i = i + 2) // odd addresses
      state[i] = 1;
  end
```

## Δομές επανάληψης: Η δήλωση while (1)

- Η δήλωση WHILE εκτελείται μέχρις ότου η έκφραση ελέγχου γίνει ψευδής
- Αν η έκφραση ελέγχου είναι ψευδής εξαρχής (δηλ. κατά την πρώτη χρήση της) τότε το σώμα του βρόχου WHILE δεν εκτελείται καμία φορά
- Η γενική σύνταξη της WHILE:  

```
while (<test-condition>
  <statements>
```
- Η μεταβλητή ελέγχου (π.χ. δείκτης βρόχου) πρέπει να έχει αρχικοποιηθεί πριν την είσοδο στη WHILE

## Δομές επανάληψης: Η δήλωση while (2)

- Παράδειγμα 1: Δημιουργία ακολουθίας ακεραίων

```
reg [3:0] i, out1;
...
i = 0;
while (i <= 15)
begin
  out1 = i;
  #10 i = i + 1;
end
```


- Παράδειγμα 2: Εύρεση του πρώτου bit με την τιμή 1

```
reg [15:0] flag;
integer i;
reg continue;
initial begin
  flag = 16'b0010_0000_0000_0000;
  i = 0;
  continue = 1;
while ((i < 16) && continue) begin
  if (flag[i]) begin
    $display("Encountered a '1' at position %d: i);
    continue = 0;
  end
  i = i + 1;
end
end
```


## Απλά συνδυαστικά κυκλώματα: Πολυπλέκτης 2-σε-1

- Τρόποι περιγραφής ενός απλού συνδυαστικού κυκλώματος
  - Με προκαθορισμένα module
  - Με δήλωση assign
  - Με μπλοκ always και διαδικαστικό ακολουθιακό κώδικα
- Παράδειγμα: Πολυπλέκτης 2-σε-1 για σήματα του 1-bit
- Πίνακας αληθείας
- Σχηματικό διάγραμμα

sel	f
0	a
1	b

 

- Διάγραμμα χρονισμού του κυκλώματος

 

## Πολυπλέκτης 2-σε-1 με προκαθορισμένα module

```
// Verilog programs built from modules
module mux2to1(f, a, b, sel);
// Each module has an interface
  output f;
  input a, b, sel;
// Internal signals (even though it is optional,
// do declare them)
  wire f1, f2, nsel;

// Module may contain structure: instances of primitives
// and other modules
  and g1(f1, a, nsel);
  and g2(f2, b, sel);
  or g3(f, f1, f2);
  not g4(nsel, sel);

endmodule
```

## Πολυπλέκτης 2-σε-1 με συντρέχουσα δήλωση assign

```

module mux2to1(f, a, b, sel);
  output f;
  input a, b, sel;

  // The concurrent assignment to output f
  assign f = sel ? b : a;

endmodule

```

## Πολυπλέκτης 2-σε-1 με μπλοκ always

```

module mux2to1(f, a, b, sel);
  output f;
  input a, b, sel;
  // Needed when assigned in a sequential logic block
  // A reg behaves like memory: holds its value until
  // imperatively assigned otherwise
  reg f;

  // Modules may contain one or more always blocks
  // Sensitivity list contains signals whose change makes the
  // block execute
  always @(a or b or sel)
  // Body of an always block contains traditional imperative code
  begin
    if (sel)
      f = b;
    else
      f = a;
  end
endmodule

```

## Τρισταθής απομονωτής (tristate buffer)

- Στον τρισταθί απομονωτή η έξοδος ισούται με την είσοδο όταν το σήμα επιτρέψης είναι  $en = 0$  αλλιώς η έξοδος οδηγείται σε κατάσταση υψηλής αντίστασης (high impedance state) λόγω της μη οδήγησής της


```

module tristate(in, en, out);
  input [7:0] in;
  input en;
  output [7:0] out;


  assign out = (en == 1'b0) ? in : {8{1'bZ}};

endmodule

```

 

- Διάγραμμα χρονισμού του κυκλώματος

 


## Αποκωδικοποιητής 3-σε-8 (3-to-8 decoder)

- Αποκωδικοποίηση εισόδου από το δυαδικό στο σύστημα one-hot (μόνο ένα ψηφίο είναι '1')


```

module decoder3to8 (s, res);
  input [2:0] s;
  output [7:0] res;
  reg [7:0] res;
  always @(s)
  begin
    case (s)
      3'b000 : res = 8'b00000001;
      3'b001 : res = 8'b00000010;
      3'b010 : res = 8'b00000100;
      3'b011 : res = 8'b00001000;
      3'b100 : res = 8'b00010000;
      3'b101 : res = 8'b00100000;
      3'b110 : res = 8'b01000000;
      default : res = 8'b10000000;
    endcase
  end
endmodule

```

 

- Διάγραμμα χρονισμού του κυκλώματος

 

## Κωδικοποιητής προτεραιότητας 8-σε-3 (8-to-3 priority encoder)


### ■ Κύκλωμα για επιλογή κατά σειρά προτεραιότητας

sel	code
1-----	000
01-----	001
001-----	010
0001----	011
00001---	100
00000---	ZZZ

```

module priority_encoder(sel, code);
input  [7:0] sel;
output [2:0] code;
reg    [2:0] code;
always @(sel)
begin
    if (sel[7])
        code = 3'b000;
    else if (sel[6])
        code = 3'b001;
    else if (sel[5])
        code = 3'b010;
    else if (sel[4])
        code = 3'b011;
    else if (sel[3])
        code = 3'b100;
    else
        code = 3'bZZZ;
end
endmodule
    
```

### ■ Διάγραμμα χρονισμού του κυκλώματος

 

## Αθροιστής απρόσημων ακεραίων με κρατούμενο εισόδου και εξόδου


### ■ Περιγραφή

```

module adder(a, b, ci, sum, co);
input  ci;
input  [7:0] a;
input  [7:0] b;
output [7:0] sum;
output  co;
wire   [8:0] tmp;


assign tmp = a + b + ci;
assign sum = tmp [7:0];
assign co  = tmp [8];
endmodule
    
```

### ■ Διάγραμμα χρονισμού

 
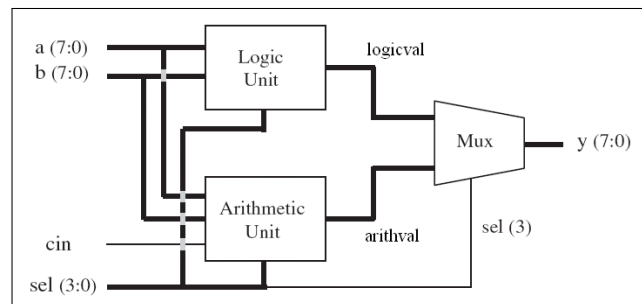
## Αριθμητική-λογική μονάδα (ALU) (1)

Σχηματικό διάγραμμα μιας ALU για έναν υποθετικό 8-bit επεξεργαστή



## Αριθμητική-λογική μονάδα (ALU) (2)

- Προδιαγραφές μιας ALU για έναν υποθετικό 8-bit επεξεργαστή
- Ρεπερτόριο εντολών

Opcode	Κωδικοπ.	Πράξη	Λειτουργία
Αριθμητική μονάδα			
MOVA	0000	y <= a	Μεταφορά του a
INCA	0001	y <= a + 1	Αύξηση κατά 1 του a
DECA	0010	y <= a - 1	Μείωση κατά 1 του a
MOVB	0011	y <= b	Μεταφορά του b
INCB	0100	y <= b + 1	Αύξηση κατά 1 του b
DECB	0101	y <= b - 1	Μείωση κατά 1 του b
ADD	0110	y <= a + b	Άθροιση των a,b
ADC	0111	y <= a + b + cin	Άθροιση των a,b με κρατούμενο
Λογική μονάδα			
NOTA	1000	y <= not a	Αντιστροφή του a
NOTB	1001	y <= not b	Αντιστροφή του b
AND	1010	y <= a and b	Λογική πράξη AND
IOR	1011	y <= a or b	Λογική πράξη OR
NAND	1100	y <= a nand b	Λογική πράξη NAND
NOR	1101	y <= a nor b	Λογική πράξη NOR
XOR	1110	y <= a xor b	Λογική πράξη XOR
XNOR	1111	y <= a xnor b	Λογική πράξη XNOR



## Αριθμητική-λογική μονάδα (ALU): Κώδικας (3)

```
module alu(a, b, cin, sel, y);
  input [7:0] a, b;
  input cin;
  input [3:0] sel;
  output [7:0] y;
  reg [7:0] y;
  reg [7:0] arithval;
  reg [7:0] logicval;

  // Arithmetic unit
  always @(a or b or cin or sel)
  begin
    case (sel[2:0])
      3'b000 : arithval = a;
      3'b001 : arithval = a + 1;
      3'b010 : arithval = a - 1;
      3'b011 : arithval = b;
      3'b100 : arithval = b + 1;
      3'b101 : arithval = b - 1;
      3'b110 : arithval = a + b;
      default : arithval = a + b + cin;
    endcase
  end
end
```

```
// Logic unit
always @(a or b or sel)
begin
  case (sel[2:0])
    3'b000 : logicval = ~a;
    3'b001 : logicval = ~b;
    3'b010 : logicval = a & b;
    3'b011 : logicval = a | b;
    3'b100 : logicval = ~(a & b);
    3'b101 : logicval = ~(a | b);
    3'b110 : logicval = a ^ b;
    default : logicval = ~(a ^ b);
  endcase
end

// Multiplexer
always @(arithval or logicval or sel)
begin
  case (sel[3])
    1'b0 : y = arithval;
    default : y = logicval;
  endcase
end
endmodule
```

## Αριθμητική-λογική μονάδα (ALU) (4)

### Διάγραμμα χρονισμού για την ALU

