

Γλώσσες Περιγραφής Υλικού I

Μοντελοποίηση ακολουθιακών κυκλωμάτων

Νικόλαος Καββαδίας
nkavn@uop.gr

13 Μαρτίου 2012

Διαφορές μεταξύ των περιγραφών συνδυαστικών και ακολουθιακών κυκλωμάτων



- Συνδυαστικά κυκλώματα
 - Δεν ενεργοποιούνται από ακμοπτυροδότηση εξωτερικού σήματος αλλά μόνο από τις αλλαγές στη στάθμη των σημάτων εισόδου
 - Η λειτουργία τους δεν επηρεάζεται από το σήμα ρολογιού
- Ακολουθιακά κυκλώματα
 - Ενεργοποιούνται κατά τη θετική ή αρνητική ακμοπτυροδότηση του ρολογιού
 - Στη λίστα ευαισθησίας εμφανίζεται μόνο το σήμα ρολογιού και πιθανώς και ένα σήμα επανατοποθέτησης (reset)
 - Μπορεί να περιλαμβάνουν συνδυαστική λογική η οποία παράγει αποτελέσματα για εγγραφή σε καταχωρητές (flip-flop)

Σκιαγράφηση της διάλεξης



- Στοιχεία ακολουθιακής σχεδίασης με Verilog HDL
 - Λίστα ευαισθησίας και ακμοπτυροδότηση
 - Flip-flop και μανδαλωτές
 - Blocking και nonblocking αναθέσεις σε μπλοκ always
- Παραδείγματα σχεδίασης ακολουθιακών κυκλωμάτων
 - Το flip-flop τύπου D
 - Ο D μανδαλωτής
 - flip-flop τύπου JK και T
 - Καταχωρητής
 - Απαριθμητής πάνω/κάτω (up-down counter)
 - Καταχωρητής ολίσθησης
 - Απαριθμητής για το σύστημα BCD (Binary-Coded Decimal)

Βασικά στοιχεία ακολουθιακής λογικής: Μανδαλωτές και καταχωρητές (flip-flop)

  Μανδαλωτής (latch): απόκριση με ευαισθησία επιπέδου (level-sensitive)
Αποθηκεύει δεδομένα π.χ. όταν το σήμα *clk* είναι σε υψηλή στάθμη



  Καταχωρητής (register): ακμοπτυροδότητο στοιχείο (edge-triggered)
Αποθηκεύει δεδομένα π.χ. κατά την ανερχόμενη ακμή του ρολογιού



Σήματα ρολογιού και flip-flop

- Τα σήματα ρολογιού δεν είναι τυπικά σήματα εισόδου σε ένα υποκύκλωμα
- Διαδίδονται μέσα από το δίκτυο διάδοσης ρολογιού (clock distribution network)
- Χρειάζονται ειδική καλωδίωση για τη διάδοση τους σε απομακρυσμένα σημεία του ολοκληρωμένου, διορθώνοντας τυχόν ανεπιθύμητες χρονικές καθυστερήσεις
- ⚠ Δεν χρησιμοποιούμε τα σήματα ρολογιού σε λογικές εκφράσεις
- Αντί αυτού προσθέτουμε μία είσοδο ενεργοποίησης ρολογιού (clock enable) στο flip-flop
- Από τους γνωστούς τύπους flip-flop (RS, JK, T, D) στις περισσότερες σχεδιάσεις χρησιμοποιείται ο τύπος D
- Σε ορισμένες σχεδιάσεις εξειδικευμένων μετρητών χρησιμοποιούνται τα flip-flop JK και T

Λίστα ευαισθησίας (sensitivity list)

- Η λίστα ευαισθησίας αποτελεί κατάλογο εισόδων και εσωτερικών σημάτων για μεταβολές των οποίων ένα μπλοκ `always` υποχρεούται να αναμένει
- Αν έχουμε περισσότερα από ένα σήματα στη λίστα, τα διαχωρίζουμε με τη λέξη-κλειδί `or`
- ⓘ Αν ένα σήμα στη λίστα χρησιμοποιεί ακμοπυροδότηση, τότε όλα τα υπόλοιπα πρέπει να δηλωθούν και αυτά με ακμοπυροδότηση
- Παράδειγμα 1:

```
always @(a or b)
begin
  if (a != b)
    cond = 1'b1;
  else
    cond = 1'b0;
end
```

- Παράδειγμα 2: βρείτε το λάθος

```
always @(a)
if (a == 1'b1)
  temp = ~temp;
```

Ευαισθησία επιπέδου (level sensitivity) και ακμοπυροδότηση (edge triggering)

- Οι μεταβολές των σημάτων που δηλώνονται σε μία λίστα ευαισθησίας και οι οποίες ενεργοποιούν τον υπολογισμό μεταβλητών και σημάτων σε μία `always` είναι δύο τύπων:
 - Μεταβολή επιπέδου (για σήματα επίτρεψης/ενεργοποίησης και δεδομένα)
 - Ανερχόμενη ή κατερχόμενη ακμή (για σήματα ρολογιού)

- Μανδαλωτής (μεταβολή επιπέδου)

```
always @(en or a)
begin
  if (en == 1'b1)
    temp = a;
end
```

- Συγχρονισμός ως προς ανερχόμενη ακμή

```
always @(posedge clk)
begin
  temp = a;
end
// or
always @(posedge clk)
temp = a;
```

- ⚠ Οι εκφράσεις `posedge` και `negedge` είναι ΑΛΗΘΕΙΕΣ όταν έχει συμβεί μεταβολή (0 → 1 ή 1 → 0, αντίστοιχα) στο σήμα `clk`

- ⓘ Για τα περισσότερα εργαλεία σύνθεσης, τα σήματα εκτός του `clk` και του `reset` (αν υπάρχει) συνηθίζεται να παραλείπονται από μια λίστα ευαισθησίας (για ακολουθιακές `always`)

Εντολή WAIT

- Χρησιμοποιείται για τη δήλωση ευαισθησίας επιπέδου
- Όταν χρησιμοποιείται η `WAIT`, δεν γίνεται χρήση λίστας ευαισθησίας
- Σύνταξη της `WAIT`:

```
wait (<signal_name>) statement;
```

- Παράδειγμα

```
always
wait (count_enable) #20 count = count + 1;
```

- Όταν το `count_enable` γίνει 1, η δήλωση `count = count + 1`; εκτελείται μετά από 20 time units
- Καθόσον η `count_enable` παραμένει στο 1, η `count` αυξάνεται κατά 1 κάθε 20 t.u.

Διαφορά μεταξύ blocking και nonblocking αναθέσεων σε μία always (1)

- Οι αναθέσεις με τον τελεστή = ονομάζονται blocking και εκτελούνται ακολουθιακά
- Εάν είναι επιθυμητό εντός μίας always να επιτρέψουμε την παράλληλη εκτέλεση κάποιων δηλώσεων, χρησιμοποιούμε τον τελεστή <= ο οποίος δηλώνει μία nonblocking ανάθεση
- Παράδειγμα: Τρεις παράλληλες αναθέσεις κατά τη θετική ακμή του ρολογιού

```
always @(posedge clock)
begin
  reg1 <= in1;
  reg2 <= in2 ^ in3;
  reg3 <= reg1; // Old value of reg1
end
```


- Οι τελικές τιμές των reg1, reg2, reg3 δεν εξαρτώνται από τη σχετική σειρά των αναθέσεων

Διαφορά μεταξύ blocking και nonblocking αναθέσεων σε μία always (2)

■ Nonblocking assignment

```
always @(posedge clk) begin
  a <= in;
  b <= a;
  c <= b;
end
```

 
- Όλες οι αναθέσεις εκτελούνται ακριβώς την ίδια χρονική στιγμή
- Σε κάθε ανερχόμενη ακμή του ρολογιού, το a παίρνει την ΠΑΛΙΑ τιμή του in, το b αυτήν του a και το c αυτήν του b
- Θεωρούμε ότι τοποθετείται ένας καταχωρητής μετά από κάθε δήλωση



■ Blocking assignment

```
always @(posedge clk) begin
  a = in;
  b = a;
  c = b;
end
```

 - Άμεσος υπολογισμός και ανάθεση των δεξιών μελών
- Όλες οι αναθέσεις γίνονται διαδοχικά στην ίδια περίοδο ρολογιού
- Θεωρούμε ότι αντιστοιχεί σε έναν καταχωρητή με πολλές ίδιες εξόδους ή σε πολλούς παράλληλους καταχωρητές



Διαφορά μεταξύ blocking και nonblocking αναθέσεων σε μία always (3)

- Οι blocking αναθέσεις μπορεί να δημιουργήσουν προβλήματα εάν ο κώδικας περιλαμβάνει πολλαπλά μπλοκ λογικής always
- Με τις nonblocking αναθέσεις υποδηλώνονται εσωτερικά στάδια διοχέτευσης σε μία always και έτσι είναι χρήσιμες π.χ. για την περιγραφή καταχωρητών ολίσθησης
- Οι blocking αναθέσεις χρησιμοποιούνται για τη μοντελοποίηση συνδυαστικών μπλοκ always
- Οι nonblocking αναθέσεις χρησιμοποιούνται για τη μοντελοποίηση ακολουθιακών μπλοκ always

Απλά ακολουθιακά κυκλώματα: Flip-flop τύπου D


■ Χαρακτηριστική εξίσωση: $Q(t+1) = D$

■ Περιγραφή D-type flip-flop του 1-bit


```
module dff(clk, d, q);
  input clk;
  input d;
  output q;
  reg q;

  always @(posedge clk)
  begin
    q <= d;
  end
endmodule
```

■ Σχηματικό διάγραμμα

 

■ Διάγραμμα χρονισμού του κυκλώματος

 

Αρχείο ελέγχου/επαλήθευσης (testbench) για το D flip-flop

```
'timescale 1 ns / 1 ns
module main;
reg clk, d;
wire q;

dff test(.clk(clk), .d(d), .q(q));

// Test clock generation.
//
// Clock pulse starts from 0.
initial
  clk = 1'b0;

// Free-running clock
always
  #25 clk = ~clk;

initial
begin
  #10 d = 1'b0;
  #50 d = 1'b1;
  #150 d = 1'b0;
  #50
  $stop;
end

initial
  $monitor("%t: d=%b, q=%b", $time, d, q);
endmodule
```

Νικόλαος Καββαδίας nkavn@uop.gr

Γλώσσες Περιγραφής Υλικού Ι

Καταχωρητής με ασύγχρονη και σύγχρονη επαναφορά (reset)

Ασύγχρονη επαναφορά

```
module dff(clk, rst, d, q);
input clk;
input rst;
input d;
output q;
reg q;

always @(posedge clk or negedge rst)
begin
  if (rst == 1'b1)
    q <= 1'b0;
  else
    q <= d;
end
endmodule
```


Σύγχρονη επαναφορά

```
module dff(clk, rst, d, q);
input clk;
input rst;
input d;
output q;
reg temp;

always @(posedge clk)
begin
  if (rst == 1'b1)
    temp <= 1'b0;
  else
    temp <= d;
end

assign q = temp;
endmodule
```

Σχηματικό διάγραμμα

 

Νικόλαος Καββαδίας nkavn@uop.gr

Γλώσσες Περιγραφής Υλικού Ι


Καταχωρητής με επίτρεψη φόρτωσης (load enable)

Με επίτρεψη φόρτωσης

```
module dff(clk, rst, en, d, q);
input clk, rst, en;
output q;
reg temp;

always @(posedge clk)
begin
  if (rst == 1'b1)
    temp <= 1'b0;
  else
    begin
      if (en == 1'b1)
        temp <= d;
    end
end
assign q = temp;
endmodule
```

Σχηματικό διάγραμμα

 

Νικόλαος Καββαδίας nkavn@uop.gr

Γλώσσες Περιγραφής Υλικού Ι

Μανδαλωτής (latch) τύπου D

- Πολύ συχνά σε μία ψηφιακή σχεδίαση εισάγονται ανεπιθύμητοι μανδαλωτές από κάποιο σφάλμα του σχεδιαστή (π.χ. μη χρήση ακμοπυροδότησης σε ένα D flip-flop ή λόγω υπονοούμενης αποθήκευσης)
- Υπονοούμενη αποθήκευση δημιουργείται όταν δεν δηλώνουμε όλες τις περιπτώσεις μίας IF ή CASE σε συνδυαστικό κώδικα
- Περιγραφή D-type latch του 1-bit

```
module dlatch(guard, d, q);
input guard;
input d;
output q;
reg q;

always @(guard or d)
begin
  if (guard == 1)
    q <= d;
end
endmodule
```

Νικόλαος Καββαδίας nkavn@uop.gr

Γλώσσες Περιγραφής Υλικού Ι


Flip-flop τύπου JK

- Με τη βοήθεια δύο ξεχωριστών εισόδων (J, K), το JK flip-flop υλοποιεί τρεις βασικές λειτουργίες:
 - Τοποθέτηση της κατάστασης στο 1
 - Επανατοποθέτηση στο 0
 - Διατήρηση της τρέχουσας κατάστασης
 - Αντιστροφή της τρέχουσας κατάστασης
- Χαρακτηριστική εξίσωση: $Q(t+1) = JQ' + K'Q$

■ Πίνακας διέγερσης του JK-ff

	J_n	K_n	Q_{n+1}
0	0	0	Q_n
0	1	1	0
1	0	1	1
1	1	1	Q_n'

■ Υλοποίηση του JK-ff με βάση το D-ff

 

Μια γενική περιγραφή του JK flip-flop


```

module jkff(J, K, clk, Q, Q_b);
input J, K, clk;
output Q, Q_b;
reg Q;

always @(posedge clk)
case ({J, K})
2'b00: Q <= Q;
2'b01: Q <= 1'b0;
2'b10: Q <= 1'b1;
2'b11: Q <= ~Q;
endcase

assign Q_b = ~Q;
endmodule
    
```


■ Διάγραμμα χρονισμού του κυκλώματος

 


Flip-flop τύπου T

- Το T flip-flop μεταβάλλει την κατάστασή του κάθε φορά που αλλάζει το σήμα στην είσοδο T
- Χαρακτηριστική εξίσωση: $Q(t+1) = Q \oplus T$

■ Υλοποίηση με βάση το JK flip-flop

 

■ Υλοποίηση με βάση το D flip-flop

 

■ Τα JK και T flip-flop χρησιμοποιούνται ορισμένες φορές σε σχεδιάσεις μετρητών για μη-δυναμικές ακολουθίες

Μία γενική περιγραφή του T flip-flop


■ Περιγραφή T flip-flop

```

module tff(Q, T, clk, rst);
output Q;
input T, clk, rst;
reg Q;


always @(posedge clk)
begin
if (rst == 1'b1)
Q <= 1'b0;
else if (T == 1'b1)
Q <= ~Q;
end
endmodule
    
```

■ Διάγραμμα χρονισμού του κυκλώματος

 

Καταχωρητής (register)

 - Ο καταχωρητής αποτελεί το πιο συχνά χρησιμοποιούμενο δομικό στοιχείο σε μία ψηφιακή σχεδίαση στο επίπεδο RTL
- Ως εσωτερικό στοιχείο αποθήκευσης, συνήθως χρησιμοποιείται το D flip-flop
- Η είσοδος DIN προσφέρει είσοδο για παράλληλη αποθήκευση νέων δεδομένων στον καταχωρητή
- Τα περιεχόμενα του καταχωρητή αλλάζουν μόνο στην περίπτωση που LD = 1 σε ανερχόμενη ακμή του ρολογιού




Περιγραφή ενός 8-bit καταχωρητή στη Verilog (ασύγχρονο reset)

```
module register8 (clk, reset, ld, din, dout);
  input  clk, reset, ld;
  input [7:0] din;
  output [7:0] dout;
  reg [7:0] dout;

  // Use of asynchronous reset
  always @(posedge clk or posedge reset)
  begin
    if (reset == 1'b1)
      dout <= 0;
    // Change register state on rising edge and assertion of load line
    else if (ld == 1'b1)
      dout <= din;
  end
endmodule
```

Διάγραμμα χρονισμού

 


Περιγραφή ενός 8-bit καταχωρητή στη Verilog (σύγχρονο reset)

```
module register8 (clk, reset, ld, din, dout);
  input  clk, reset, ld;
  input [7:0] din;
  output [7:0] dout;
  reg [7:0] dout;

  // Use of synchronous reset
  always @(posedge clk)
  begin
    if (reset == 1'b1)
      dout <= 0;
    // Change register state on rising edge and
    // assertion of load line
    else if (ld == 1'b1)
      dout <= din;
  end
endmodule
```

Απαριθμητής πάνω/κάτω (up-down counter)

- Η σχεδίαση ενός απαριθμητή βασίζεται στο μοντέλο του καταχωρητή με την προσθήκη ενός αθροιστή/αφαιρέτη
- Η είσοδος U_D καθορίζει τον τρόπο μεταβολής της κατάστασης του απαριθμητή
- Η λειτουργία του απαριθμητή είναι ενεργή μόνο για EN = 1
- Η είσοδος DIN προσφέρει είσοδο για παράλληλη αποθήκευση νέων δεδομένων στον εσωτερικό καταχωρητή
- Η επίτρεψη αποθήκευσης (LD) έχει προτεραιότητα έναντι της EN

 


Περιγραφή ενός up-down counter

```
module up_down_counter8 (clk, reset, ld, en, ud, din, dout);
input    clk, reset, ld, en, ud;
input [7:0]  din;
output [7:0] dout;
reg [7:0]    dout;


always @(posedge clk or posedge reset)
if (reset)
dout <= 0;
else if (ld)
dout <= din;
else if ((en) && (ud))
dout <= dout + 1;
else if ((en) && (~ud))
dout <= dout - 1;
else
dout <= dout;
endmodule
```

Διάγραμμα χρονισμού

 

Καταχωρητής ολίσθησης (shift register)

- Ο καταχωρητής ολίσθησης διαθέτει μία είσοδο EN, η οποία όταν είναι ενεργή πραγματοποιείται αριστερή (δεξιά) ολίσθηση των περιεχομένων του καταχωρητή κατά μία θέση
- Η είσοδος SIN εισάγεται είτε στο LSB ενός αριστερού ολισθητή είτε στο MSB ενός δεξιού ολισθητή
- Η είσοδος DIN προσφέρει είσοδο για παράλληλη αποθήκευση νέων δεδομένων στον εσωτερικό καταχωρητή
- Η επίτρεψη αποθήκευσης (LD) έχει προτεραιότητα έναντι της EN

 

Περιγραφή ενός shift register με ολίσθηση προς τα αριστερά

```
module left_shift_register8 (clk, reset, ld, en, sin, din, dout);
input    clk, reset, ld, en, sin;
input [7:0]  din;
output [7:0] dout;
reg [7:0]    dout;

always @(posedge clk or posedge reset)
if (reset)
dout <= 0;
else if (ld)
dout <= din;
else if (en)
dout <= {dout[6:0], sin};
else
dout <= dout;
endmodule
```

Αποτελέσματα από την προσομοίωση του left shift register

```
0: reset=x, ld=x, en=x, sin=x, din=xxxxxxxx, dout=xxxxxxx
10: reset=1, ld=0, en=0, sin=0, din=00000000, dout=00000000
60: reset=0, ld=1, en=1, sin=1, din=10100101, dout=00000000
75: reset=0, ld=1, en=1, sin=1, din=10100101, dout=10100101
110: reset=0, ld=0, en=1, sin=0, din=10100101, dout=10100101
125: reset=0, ld=0, en=1, sin=0, din=10100101, dout=01001010
160: reset=0, ld=0, en=1, sin=1, din=10100101, dout=01001010
175: reset=0, ld=0, en=1, sin=1, din=10100101, dout=10010101
225: reset=0, ld=0, en=1, sin=1, din=10100101, dout=00101011
275: reset=0, ld=0, en=1, sin=1, din=10100101, dout=01010111
325: reset=0, ld=0, en=1, sin=1, din=10100101, dout=10101111
375: reset=0, ld=0, en=1, sin=1, din=10100101, dout=01011111
```


Παράδειγμα περιγραφής κυκλώματος: Απαριθμητής ψηφίου με έξοδο σε οθόνη επτά τμημάτων (1)

- Δεκαδικός απαριθμητής ενός ψηφίου (μετρά 0 → 9) και μετατρέπει τους δυαδικά κωδικοποιημένους δεκαδικούς (BCD: Binary Coded Decimal) σε μορφή κατάλληλη για απεικόνιση σε οθόνη επτά τμημάτων (SSD: Seven Segment Display)
- Το κύκλωμα διασυνδέεται με την οθόνη ως εξής: abcdefg, με το πιο σημαντικό bit (MSB) να τροφοδοτεί το τμήμα a και το LSB το τμήμα g. Η υποδιαστολή x δεν χρησιμοποιείται

```

module bcdcounter (clk, reset, digit);
input  clk, reset;
output [6:0] digit;
reg [6:0] digit;
reg [3:0] temp;

```

 

Παράδειγμα περιγραφής κυκλώματος: Απαριθμητής ψηφίου με έξοδο σε οθόνη επτά τμημάτων (2)

```

always @(posedge clk or posedge reset)
begin
if (reset == 1'b1)
temp = 4'h0;
else
begin
temp = temp + 1;
if (temp == 4'hA)
temp = 4'h0;
end
case (temp)
4'h0: digit <= 7'b1111110;
4'h1: digit <= 7'b0110000;
4'h2: digit <= 7'b1101101;
4'h3: digit <= 7'b1111001;
4'h4: digit <= 7'b0110011;
4'h5: digit <= 7'b1011011;
4'h6: digit <= 7'b1011111;
4'h7: digit <= 7'b1110000;
4'h8: digit <= 7'b1111111;
4'h9: digit <= 7'b1111011;
default: $display("Invalid BCD code.");
endcase
end
endmodule

```

Παράδειγμα περιγραφής κυκλώματος: Απαριθμητής ψηφίου με έξοδο σε οθόνη επτά τμημάτων (3)

Διάγραμμα χρονισμού για το κύκλωμα του απαριθμητή ψηφίου

