

Γλώσσες Περιγραφής Υλικού

Σύνταξη παραμετρικών περιγραφών

Νικόλαος Καββαδίας
nkavn@physics.auth.gr

7 Απριλίου 2009

Σκιαγράφηση της διάλεξης

- Σύνταξη παραμετρικών περιγραφών
 - Βιβλιοθήκες και πακέτα (libraries and packages)
 - Υποπρογράμματα (subprograms)
 - Συναρτήσεις (functions)
 - Διαδικασίες (procedures)
 - Η εντολή GENERATE
 - Σχήμα FOR ... GENERATE
 - Σχήμα IF ... GENERATE
 - Παραδείγματα σχεδιασμού παραμετρικών κυκλωμάτων:
 - 1 ολισθητής διανύσματος
 - 2 αθροιστής ριπής κρατουμένου (ripple-carry adder)
 - 3 γεννήτρια ισοτιμίας (parity generator)
 - 4 ανιχνευτής ισοτιμίας (parity detector)
 - 5 γενικευμένος πολυπλέκτης n-σε-1
 - 6 απλός διάδρομος δεδομένων

Η έννοια του πακέτου (PACKAGE) στη VHDL

- Το πακέτο στη VHDL αποτελεί ένα μέσο για την οργάνωση τμημάτων κώδικα τα οποία είναι χρήσιμο να είναι διαθέσιμα σε περισσότερα του ενός κυκλώματα
- Σε ένα πακέτο συνηθίζεται να τοποθετούνται συχνά χρησιμοποιούμενα τμήματα κώδικα:
 - Συστατικά κυκλωμάτων ώστε να είναι ορατά από άλλα κυκλώματα χωρίς την συμπερίληψη της δήλωσής τους στην περιοχή δηλώσεων των ARCHITECTURE
 - Συναρτήσεις και διαδικασίες
 - Ορισμοί τύπων και υποτύπων δεδομένων
 - Σταθερές
 - Σήματα καθολικής εμβέλειας αλλά όχι για χρήση σε συνθέσιμο κώδικα
- Ένα πακέτο μεταγλωττίζεται στην αντίστοιχή του βιβλιοθήκη (LIBRARY)

Σύνταξη και χρήση ενός πακέτου

- Για ένα πακέτο προαιρετικά μπορεί να συνταχθεί σώμα πακέτου (PACKAGE BODY) στο οποίο καταγράφονται οι περιγραφές τυχόν συναρτήσεων και διαδικασιών που έχουν δηλωθεί στην περιοχή δηλώσεων (statements) του πακέτου
- Σύνταξη ενός πακέτου

```
PACKAGE <package name> IS  
    statements  
END <package name>;
```

```
[PACKAGE BODY <package name> IS  
    implementation of functions and procedures  
END <package name>;]
```

- Δήλωση χρήσης ενός πακέτου
USE <library name>.<package name>.<package parts>;

Παράδειγμα περιγραφής ενός πακέτου

- Πακέτο με δηλώσεις τύπων, σταθεράς και δήλωση και περιγραφή συνάρτησης

```
LIBRARY ieee;
USE ieee.std_logic_1164.all;

PACKAGE my_package IS
    TYPE state IS (st1, st2, st3, st4);
    TYPE color IS (red, green, blue);
    CONSTANT all_ones : STD_LOGIC_VECTOR(7 downto 0) := "11111111";
    FUNCTION positive_edge(SIGNAL s: STD_LOGIC) RETURN BOOLEAN;
END my_package;

PACKAGE BODY my_package IS
    FUNCTION positive_edge(SIGNAL s: STD_LOGIC) RETURN BOOLEAN IS
    BEGIN
        RETURN (s'EVENT and s='1');
    END positive_edge;
END my_package;
```

Περισσότερα για τη δήλωση χρήσης (USE) ενός πακέτου

- Τα πακέτα πρέπει να είναι ορατά στην εμβέλεια του κώδικα όπου πρόκειται να χρησιμοποιηθούν κάποια από τα περιεχόμενά τους
 - Με την εντολή USE δηλώνεται η διαθεσιμότητα ενός πακέτου σε κάποια ENTITY, ARCHITECTURE ή ακόμη και σε άλλα πακέτα που βασίζονται σε αυτό

```
-- all the package contents are accessible
USE work.my_package.all;
-- only the function named "positive_edge" is accessible
USE work.my_package.positive_edge;
```

Υποπρογράμματα

- Τα υποπρογράμματα στη VHDL χρησιμοποιούνται με παρόμοιο τρόπο σε σχέση με τις συμβατικές γλώσσες διαδικαστικού προγραμματισμού
- Επιτρέπουν τη χρήση επαναλαμβανόμενων τμημάτων κώδικα χωρίς να χρειάζεται αυτά να επαναγραφούν
- Με τη χρήση υποπρογραμμάτων, εκτεταμένες δομές κώδικα διαιρούνται σε μικρότερα τμήματα κώδικα τα οποία είναι πιο εύκολα στη διαχείρισή τους (δομημένος προγραμματισμός)
- Η VHDL παρέχει συναρτήσεις (functions) και διαδικασίες (procedures)

ΣΥΝΑΡΤΗΣΗ (FUNCTION)

- Οι συναρτήσεις αποτελούν είδος υποπρογράμματος το οποίο επιστρέφει (όταν καλείται) μία μοναδική τιμή
- Οι συναρτήσεις καλούνται από εκφράσεις
- Δεν μπορούν να τροποποιήσουν τις παραμέτρους εισόδου τους
- Η χρήση εντολής RETURN για την επιστροφή τιμής είναι υποχρεωτική
- Σύνταξη:

```
FUNCTION <function name> [<parameter list>] RETURN <type> IS  
    [statements]  
BEGIN  
    sequential statements  
END <function name>;
```

- Η λίστα παραμέτρων (parameter list) μπορεί να περιλαμβάνει:
[**CONSTANT**] <constant name> : <constant type>;
or
SIGNAL <signal name> : <signal type>;

Παραδείγματα συναρτήσεων (1)

■ Παράδειγμα: Συνάρτηση conv_integer

```
FUNCTION conv_integer(SIGNAL vector: STD_LOGIC_VECTOR) RETURN INTEGER IS
  VARIABLE result: INTEGER RANGE 0 to 2**vector'LENGTH-1;
BEGIN
  IF (vector(vector'HIGH)='1') THEN
    result := 1;
  ELSE
    result := 0;
  END IF;
  FOR i IN (vector'HIGH-1) DOWNTO (vector'LOW) LOOP
    result := result * 2;
    IF (vector(i)='1') THEN
      result := result + 1;
    END IF;
  END LOOP;
  RETURN result;
END conv_integer;
...
SIGNAL y: INTEGER;
SIGNAL a: STD_LOGIC_VECTOR(7 downto 0);
...
y <= conv_integer(a);
```

Παραδείγματα συναρτήσεων (2)

- Παράδειγμα: Συνάρτηση $\lceil \log_2 \rceil$
- Μια συνάρτηση λογαρίθμου ως προς 2 τύπου ceiling (στρογγυλοποίηση αποτελέσματος στον πλησιέστερο μεγαλύτερο ακέραιο) είναι ιδιαίτερα χρήσιμη για την περιγραφή εύρους bit διευθύνσεων σε σχέση με το συνολικό αριθμό των διευθυνσιοδοτούμενων θέσεων, με μία μόνο παράμετρο
- Παραδείγματα χρήσης: αποκωδικοποιητές, κωδικοποιητές, γενικευμένοι πολυπλέκτες

```
function LOG2C(input: INTEGER) return INTEGER is
  variable temp,log: INTEGER;
begin
  log := 0;
  temp := 1;
  for i in 0 to input loop
    if temp < input then
      log := log + 1;
      temp := temp * 2;
    end if;
  end loop;
  return (log);
end function LOG2C;
```

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ (PROCEDURE)

- Συντάσσονται με παρόμοιο τρόπο με τις ΣΥΝΑΡΤΗΣΕΙΣ
- Καλούνται από δηλώσεις στον κώδικα (statements)
- Μια διαδικασία μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως εντολή από μόνη της
- Επιτρέπεται να τροποποιούν τις τιμές των παραμέτρων τους
- Δεν απαιτείται να περιλαμβάνουν εντολή RETURN
- Οι παράμετροι μπορεί να έχουν κατευθυντικότητα (IN, OUT, INOUT) και μπορεί να είναι οποιαδήποτε αντικείμενα (SIGNAL, VARIABLE, CONSTANT)

- Σύνταξη:

```
PROCEDURE <procedure name> [<parameter list>] IS  
    [statements]
```

```
BEGIN
```

```
    sequential statements
```

```
END <procedure name>;
```

- Η λίστα παραμέτρων (parameter list) μπορεί να περιλαμβάνει:
[**CONSTANT**] <constant name> : <constant type>;
SIGNAL <signal name> : <direction> <signal type>;
VARIABLE <variable name> : <direction> <variable type>;

Παραδείγματα διαδικασιών

■ Παράδειγμα: Διαδικασία sort

```
PROCEDURE sort (SIGNAL in1, in2: IN INTEGER RANGE 0 to limit;  
    SIGNAL min, max: OUT INTEGER RANGE 0 to limit) IS  
BEGIN  
    IF (in1 >= in2) THEN  
        max <= in1;  
        min <= in2;  
    ELSE  
        max <= in2;  
        min <= in1;  
    END IF;  
END sort;  
...  
PROCESS (en)  
BEGIN  
    IF (en = '1') THEN  
        sort (inp1, inp2, outp1, outp2);  
    END IF;  
END PROCESS;  
...
```

Πακέτο για αριθμητική με μιγαδικούς αριθμούς (complex number arithmetic): Δήλωση PACKAGE

```
PACKAGE complex_type IS
  CONSTANT re : INTEGER := 0;
  CONSTANT im : INTEGER := 1;
  TYPE complex IS ARRAY (NATURAL RANGE re TO im) OF REAL;
  FUNCTION "+" (a, b : complex) RETURN complex;
  FUNCTION "-" (a, b : complex) RETURN complex;
  FUNCTION "*" (a, b : complex) RETURN complex;
  FUNCTION "/" (a, b : complex) RETURN complex;
END complex_type;
```

Πακέτο για αριθμητική με μιγαδικούς (complex number arithmetic): Τελεστές '+' και '-'

```
PACKAGE BODY complex_type IS

  FUNCTION "+" (a, b : complex) RETURN complex IS
    VARIABLE t : complex;
  BEGIN
    T(re) := a(re) + b(re);
    T(im) := a(im) + b(im);
    RETURN t;
  END "+";

  FUNCTION "-" (a, b : complex) RETURN complex IS
    VARIABLE t : complex;
  BEGIN
    T(re) := a(re) - b(re);
    T(im) := a(im) - b(im);
    RETURN t;
  END "-";
```

Πακέτο για αριθμητική με μιγαδικούς (complex number arithmetic): Τελεστές '*' και '/'

```
FUNCTION "*" (a, b : complex) RETURN complex IS
  VARIABLE t : complex;
  BEGIN
    t(re) := a(re) * b(re) - a(im) * b(im);
    t(im) := a(re) * b(im) + b(re) * a(im);
    RETURN t;
END "*";
```

```
FUNCTION "/" (a, b : complex) RETURN complex IS
  VARIABLE i : real;
  VARIABLE t : complex;
  BEGIN
    t(re) := a(re) * b(re) + a(im) * b(im);
    t(im) := b(re) * a(im) - a(re) * b(im);
    i := b(re)**2 + b(im)**2;
    t(re) := t(re) / i;
    t(im) := t(im) / i;
    RETURN t;
END "/";
```

```
END complex_type;
```

Η εντολή GENERATE

- Η εντολή GENERATE παρέχει τη δυνατότητα περιγραφής επαναλαμβανόμενων κυκλωματικών δομών με συμπαγή τρόπο καταλαμβάνοντας μικρή έκταση κώδικα
- Διευκολύνει την περιγραφή δομών που παρουσιάζουν κανονικότητα στο υλικό όπως αθροιστές ριπής κρατουμένου, αρχεία καταχωρητών (register files), και δένδρα πυλών XOR (δομή σύγκρισης)
- Οποιαδήποτε εντολή που επιτρέπεται σε συντρέχοντα κώδικα στη VHDL μπορεί να συμπεριληφθεί σε μια εντολή GENERATE
- Είναι εφικτή η περιγραφή φωλιασμένων δομών από GENERATE
- Ειδικότερα, μια εντολή GENERATE μπορεί να περικλείει στιγμιότυπα συστατικών
- Μια εντολή GENERATE μπορεί να εκφραστεί με δύο διαφορετικά σχήματα
 - Σχήμα FOR (FOR ... GENERATE)
 - Σχήμα IF (IF ... GENERATE)


Το σχήμα FOR της εντολής GENERATE

- Για το σχήμα FOR της εντολής GENERATE
 - Η παράμετρος δεικτοδότησης του FOR δεν πρέπει να χρησιμοποιείται εκτός της FOR ... GENERATE
 - Ο βρόχος δεν τερματίζεται πρόωρα
 - Σύνταξη:

```
<label> : FOR parameter_specification GENERATE
  [declaration_statements]
BEGIN
  concurrent_statements
END GENERATE <label>;
```

Παράδειγμα απλού κυκλώματος με FOR ... GENERATE

 - Το απλό κύκλωμα του σχήματος αποτελεί ένα διάνυσμα από πύλες AND 2 εισόδων στο οποίο εφαρμόζονται δύο εισοδοί τύπου STD_LOGIC_VECTOR των 8-bit
- Σχηματικό διάγραμμα



- Αρχιτεκτονική του κυκλώματος

```
ARCHITECTURE test_forgen OF test IS
    SIGNAL S1, S2, S3: BIT_VECTOR(7 DOWNTO 0);
BEGIN
    G1 : FOR N IN 7 DOWNTO 0 GENERATE
        and_array : and_gate
            PORT MAP (
                in1 => S1(N),
                in2 => S2(N),
                out1 => S3(N)
            );
    END GENERATE G1;
END test_forgen;
```

Το σχήμα IF της εντολής GENERATE

- Για το σχήμα IF της εντολής GENERATE
 - Επιτρέπει την υπό συνθήκη δημιουργία υλικού
 - Δεν επιτρέπεται η χρήση των ELSE και ELSIF τμημάτων μιας εντολής IF
 - Σύνταξη:

```
<label> : IF parameter_specification GENERATE
  [declaration_statements]
BEGIN
  concurrent_statements
END GENERATE <label>;
```

Παράδειγμα απλού κυκλώματος με IF ... GENERATE

- Στο παράδειγμα αυτό η εντολή IF ... GENERATE χρησιμοποιείται ένθετη στην εξωτερική FOR ... GENERATE
- Σε σχέση με το αρχικό κύκλωμα, η πύλη AND για τα ψηφία υψηλότερης σημαντικότητας (MSB) αντικαθίσταται από μία XOR
- Αρχιτεκτονική του κυκλώματος

```
ARCHITECTURE test_ifgen OF test
    SIGNAL S1, S2, S3: STD_LOGIC_VECTOR(7 DOWNTO 0);
BEGIN
    G1 : FOR N IN 7 DOWNTO 0 GENERATE
        G2 : IF (N = 7) GENERATE
            S3(N) <= S1(N) xor S2(N);
        END GENERATE G2;

        G3 : IF (N < 7) GENERATE
            S3(N) <= S1(N) and S2(N);
        END GENERATE G3;
    END GENERATE G1;
END test_ifgen;
```

Κυκλώματα με παραμετρικές περιγραφές

- 1 Ολισθητής διανύσματος
- 2 Αθροιστής ριπής κρατουμένου (ripple-carry adder)
- 3 Γεννήτρια ισοτιμίας (parity generator)
- 4 Ανιχνευτής ισοτιμίας (parity detector)
- 5 Γενικευμένος πολυπλέκτης n-σε-1
- 6 Απλός διάδρομος δεδομένων

Ολισθητής διανύσματος για αριστερή λογική ολίσθηση

(1)

- Κύκλωμα ολίσθησης του διανύσματος εισόδου `inp` κατά έναν αριθμό θέσεων
- Ο αριθμός θέσεων της ολίσθησης καθορίζεται από την είσοδο `sel` που είναι τύπου `INTEGER`


```
library ieee;
use ieee.std_logic_1164.all;

entity vshifter is
  port (
    inp  : in std_logic_vector(3 downto 0);
    sel  : in integer range 0 to 4;
    outp : out std_logic_vector(7 downto 0)
  );
end vshifter;

architecture leftshift of vshifter is
  subtype vector is std_logic_vector(7 downto 0);
  type matrix is array (4 downto 0) of vector;
  signal rows: matrix;
begin
  rows(0) <= "0000" & inp;
  G1: for i in 1 to 4 generate
    rows(i) <= rows(i-1)(6 downto 0) & '0';
  end generate G1;
  outp <= rows(sel);
end leftshift;
```

Ολισθητής διανύσματος για αριστερή λογική ολίσθηση (2)

■ Διάγραμμα χρονισμού:

 

Παραμετρικός αθροιστής ριπής κρατουμένου (parameterized ripple-carry adder)

- Η γενική σταθερή N καθορίζει το εύρος bit του αθροιστή
- Για κάθε m στην εντολή GENERATE δημιουργείται ένας πλήρης αθροιστής με διασύνδεση του κρατουμένου εξόδου του στο κρατούμενο εισόδου της επόμενης βαθμίδας

```
library ieee;
use ieee.std_logic_1164.all;
use ieee.numeric_std.all;

entity rca is
  generic (N: integer := 8);
  port (
    a, b : in unsigned(N-1 downto 0);
    cin : in std_logic;
    sum : out unsigned(N-1 downto 0);
    cout : out std_logic
  );
end rca;
```

```
architecture gatelevel of rca is
  signal c : unsigned(N downto 0);
begin
  c(0) <= cin;
  G1: for m in 0 to N-1 generate
    sum(m) <= a(m) xor b(m) xor c(m);
    c(m+1) <= (a(m) and b(m)) or
              (b(m) and c(m)) or
              (a(m) and c(m));
  end generate G1;
  cout <= c(N);
end gatelevel;
```


Γενική γεννήτρια ισοτιμίας (parity generator)


Το parity bit είναι '0' όταν το πλήθος των '1' στη λέξη είναι άρτιο ή '1' στην περίπτωση που το πλήθος είναι περιττό, ώστε το προκύπτον διάνυσμα από τη συνένωση εισόδου και ψηφίου ισοτιμίας να έχει πάντα άρτια ισοτιμία

```
entity parity_gen is
  generic (n: integer := 7);
  port (
    input
  : in bit_vector(n-1 downto 0);
    output : out bit_vector(n downto 0)
  );
end parity_gen;

architecture rtl of parity_gen is
begin
```

```
  process (input)
    variable temp1: bit;
    variable temp2: bit_vector(n downto 0);
  begin
    temp1 := '0';
    for i in input'RANGE loop
      temp1 := temp1 xor input(i);
      temp2(i) := input(i);
    end loop;
    temp2(n) := temp1;
    output <= temp2;
  end process;
end rtl;
```

Διάγραμμα χρονισμού του κυκλώματος

 


Γενικός ανιχνευτής ισοτιμίας (parity detector)

Ένας ελεγκτής ισοτιμίας επιστρέφει '0' στην έξοδο όταν το πλήθος των '1' στο διάνυσμα εισόδου είναι άρτιο, και '1' όταν είναι περιττό

```
entity parity_det is
  generic (n : integer := 7);
  port (
    input: in bit_vector(n downto 0);
    output: out bit
  );
end parity_det;
```

```
architecture rtl of parity_det is
begin
  process (input)
    variable temp: bit;
  begin
    temp := '0';
    for i in input'RANGE loop
      temp := temp xor input(i);
    end loop;
    output <= temp;
  end process;
end rtl;
```

Διάγραμμα χρονισμού του κυκλώματος

 


Περιγραφή γενικευμένου πολυπλέκτη

```
library IEEE;
use IEEE.std_logic_1164.all;
use IEEE.numeric_std.all;
use work.various_pkg.all; -- the package where "log2c(<integer>) lives

entity muxntol is
  generic (N : integer := 8);
  port (
    inp  : in  std_logic_vector(N-1 downto 0);
    sel  : in  std_logic_vector(log2c(N)-1 downto 0);
    outp : out std_logic
  );
end muxntol;

architecture rtl of muxntol is
begin
  outp <= inp(to_integer(unsigned(sel)));
end rtl;
```


Διάγραμμα χρονισμού του κυκλώματος

 

Υλοποίηση απλού διαδρόμου δεδομένων (1)

■ Σχηματικό διάγραμμα

 - Έστω ότι θέλουμε να υλοποιήσουμε διάδρομο δεδομένων (datapath) για τον υπολογισμό της έκφρασης $(a + b) \text{ XOR } (c \text{ AND } d)$
- Στην έξοδο του κυκλώματος θα βγαίνει το αποτέλεσμα της συνολικής έκφρασης, τα επιμέρους αποτελέσματα $a + b$ και $c \text{ AND } d$ και αυτά θα είναι διαθέσιμα είτε άμεσα είτε μέσω καταχωρητή



Υλοποίηση απλού διαδρόμου δεδομένων (2)

- Το κύκλωμα του `cplxfunc.vhd`

```
library IEEE;
use IEEE.std_logic_1164.all;
use IEEE.numeric_std.all;

entity cplxfunc is
  port (
    a, b, c, d : in std_logic_vector(7 downto 0);
    o1, o2, o3 : out std_logic_vector(7 downto 0)
  );
end cplxfunc;

architecture rtl of cplxfunc is
  signal t1, t3: unsigned(7 downto 0);
begin
  process (a,b,c,d,t1,t3)
  begin
    t3 <= unsigned(c) and unsigned(d);
    t1 <= unsigned(a) + unsigned(b);
    o2 <= std_logic_vector(unsigned(t1) + unsigned(t3));
    o1 <= std_logic_vector(t1);
    o3 <= std_logic_vector(t3);
  end process;
end rtl;
```

Υλοποίηση απλού διαδρόμου δεδομένων (3)

Καταχωρητής

```
library IEEE;
use IEEE.std_logic_1164.all;

entity regn is
  generic (
    N : integer := 16
  );
  port (
    clk : in std_logic;
    reset : in std_logic;
    d : in std_logic_vector(N-1 downto 0);
    q : out std_logic_vector(N-1 downto 0)
  );
end regn;
```

```
architecture rtl of regn is
  signal temp:
    std_logic_vector(N-1 downto 0);
begin
  process (clk, reset, d)
  begin
    if (reset = '1') then
      temp <= (others => '0');
    elsif (clk'EVENT and clk='1') then
      temp <= d;
    end if;
  end process;
  q <= temp;
end rtl;
```

Υλοποίηση απλού διαδρόμου δεδομένων (4)

■ Το συνολικό κύκλωμα

```
library IEEE;
use IEEE.std_logic_1164.all;
use IEEE.numeric_std.all;

entity datapath is
  port (
    clk, reset : in std_logic;
    in1, in2 : in std_logic_vector(7 downto 0);
    in3, in4 : in std_logic_vector(7 downto 0);
    sel : in std_logic_vector(2 downto 0);
    outp : out std_logic_vector(7 downto 0)
  );
end datapath;

architecture structural of datapath is
  component cplxfunc is
    port (
      a, b : in std_logic_vector(7 downto 0);
      c, d : in std_logic_vector(7 downto 0);
      o1, o2, o3 : out std_logic_vector(7 downto 0)
    );
  end component;
```

Υλοποίηση απλού διαδρόμου δεδομένων (5)

- Το συνολικό κύκλωμα (συνέχεια - 1)

```
component regn is
  generic (
    N : integer := 16
  );
  port (
    clk    : in  std_logic;
    reset  : in  std_logic;
    d      : in  std_logic_vector(N-1 downto 0);
    q      : out std_logic_vector(N-1 downto 0)
  );
end component;
--
signal x1, x2, x3, x4, x4_r: std_logic_vector(7 downto 0);
begin

uut1 : cplxfunc
  port map (
    a => in1, b => in2,
    c => in3, d => in4,
    o1 => x1, o2 => x2, o3 => x3
  );
```


Υλοποίηση απλού διαδρόμου δεδομένων (6)

■ Το συνολικό κύκλωμα (συνέχεια - 2)

```
G_mux1 : for i in 7 downto 0 generate
  with sel(1 downto 0) select
    x4(i) <= x3(i) when "10",
           x2(i) when "01",
           x1(i) when "00",
           X"00" when others;
end generate G_mux1;

 uut3 : regn
  generic map (
    N => 8
  )
```

```
port map (
  clk => clk,
  reset => reset,
  d => x4,
  q => x4_r
);

G_mux2 : for i in 7 downto 0 generate
  with sel(2 downto 2) select
    outp(i) <= x4_r(i) when "1",
             x4(i) when others;
end generate G_mux2;
```

■ Διάγραμμα χρονισμού του κυκλώματος

